



Politechnika
Wrocławska

Układy programowalne 1

Ćw. 2 Licznik

Jakub Aniulis

Jakub.aniulis@pwr.edu.pl

C-4 pok. 241

Konsultacje: Wtorek 15:00 – 17:00, online teams



HR EXCELLENCE IN RESEARCH





Politechnika
Wrocławska

Ćw. 2 Licznik

- Zaimplementować 8-bitowy licznik gdzie:
 - clk – sygnał IN zegarowy wejściowy,
 - rst – sygnał IN resetu,
 - DIR – sygnał IN kierunku zliczania,
 - CNT_OUT – wyjście licznika, 8-bitowy wektor
- Zasymulować działanie licznika z uwzględnieniem sygnału DIR

unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by
IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME
www.iep-qaa.org



Politechnika
Wrocławska

Ćw. 2 Licznik

- Zaimplementować 8-bitowy licznik gdzie:
 - clk – sygnał IN zegarowy wejściowy,
 - rst – sygnał IN resetu,
 - DIR – sygnał IN kierunku zliczania,
 - CNT_OUT – wyjście licznika, 8-bitowy wektor
- Zasymulować działanie licznika z uwzględnieniem sygnału DIR

unite!
University Network for Innovation,
Technology and Engineering



HR EXCELLENCE IN RESEARCH

Evaluated by
IEP INSTITUTIONAL
EVALUATION
PROGRAMME
www.iep-qaa.org